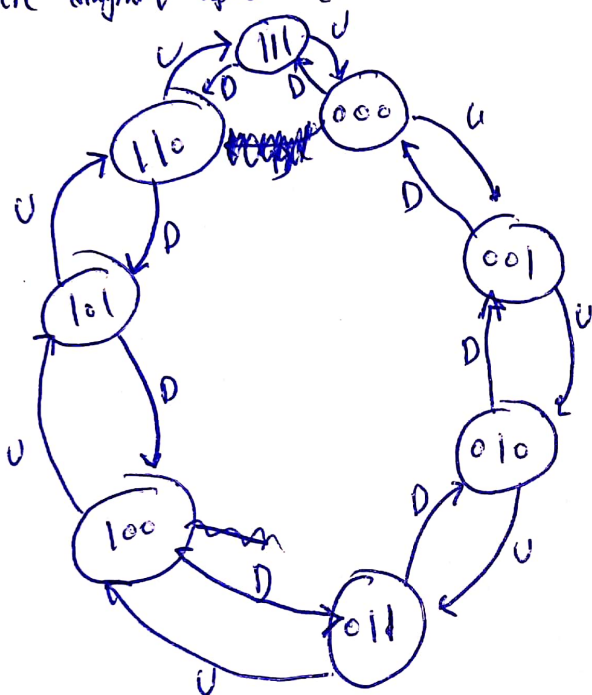


Hw 5 lab

state diagram up-down counter



عمر بن عباس

952023044

| CBA | C+B+A | |
|-----|-------|-----|
| | U | D |
| 000 | 001 | 111 |
| 001 | 010 | 000 |
| 010 | 011 | 001 |
| 011 | 100 | 010 |
| 100 | 101 | 011 |
| 101 | 110 | 100 |
| 110 | 111 | 101 |
| 111 | 000 | 110 |